

# rechnung\_signalzeitverlauf\_umkehrintegrator

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

\$I.\quad\$ Am Punkt \$t\_1\$

$U_A(t_1) = -\frac{1}{\tau} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E dt + U_A(t_0)$	
$U_A(t_1) = -\frac{1}{5 \text{ k}\Omega \cdot 1 \mu\text{F}} \cdot \int_0^{10\text{ms}} 1V dt + 0V$	
$U_A(t_1) = -\frac{1}{5 \text{ ms}} \cdot 1V \cdot \int_0^{10\text{ms}} dt$	
$U_A(t_1) = -\frac{1}{5 \text{ ms}} \cdot 1V \cdot [t]_0^{10\text{ms}} = -2V$	

\$I.\quad\$ Am Punkt \$t\_2\$

$U_A(t_1) = -\frac{1}{\tau} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E dt + U_A(t_0)$	
$U_A(t_1) = -\frac{1}{5 \text{ ms}} \cdot (-1V) \cdot [t]_{10\text{ms}}^{20\text{ms}} + 2V = 0V$	

\$I.\quad\$ Am Punkt \$t\_3\$

$U_A(t_1) = -\frac{1}{\tau} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E dt + U_A(t_0)$	
$U_A(t_1) = -\frac{1}{5 \text{ ms}} \cdot (-2V) \cdot [t]_{10\text{ms}}^{20\text{ms}} + 0V = -2V$	

From: <https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link: [https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische\\_schaltungstechnik/rechnung\\_signalzeitverlauf\\_umkehrintegrator?rev=1590080729](https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_signalzeitverlauf_umkehrintegrator?rev=1590080729)

Last update: 2021/05/09 09:53

