

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

zunächst Betrachtung der Ströme, Weiter mit Pfeil nach rechts

(2+3)	$I_p = I_m = 0$	I_p und I_m sind damit definiert
$I_{(3)} \text{ und } I_{(5)}$	$I_{(1,0)} = I_m = 0$	$I_{(1,0)}$ ist damit definiert
$I_{A_V} = \frac{U_A}{U_E}$	aus (0)	
$I_{A_V} = \frac{U_A}{U_E}$	mit	

From:

<https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587842924

Last update: 2021/05/09 09:54

