

# rechnung\_spannungsfolger

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

zunächst Betrachtung der Ströme,

Weiter mit Pfeil nach rechts

|                         |                 |                                      |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (2+3)                   | $I_p = I_m = 0$ | $I_p$ und $I_m$ sind damit definiert |
| (3) und (5)             | $I_o = I_m = 0$ | $I_o$ ist damit definiert            |
| $A_V = \frac{U_A}{U_E}$ | aus (0)         |                                      |
| $A_V = \frac{U_A}{U_E}$ | mit             |                                      |

From:

<https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

[https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische\\_schaltungstechnik/rechnung\\_spannungsfolger?rev=1587843056](https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587843056)

Last update: 2021/05/09 09:54

