

# rechnung\_umkehrintegrator

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

$U_A = f(U_E)$	mit III.	
$\frac{d}{dt} U_A = f(U_E)$	$\frac{d}{dt} U_A = f(U_E)$	$\frac{d}{dt} U_A = f(U_E)$
$U_A = \frac{1}{C} \int U_E dt + U_{A0}$	mit II. und I.	$U_D = \frac{1}{A} \int U_A dt$
$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$
$U_A = 0$	mit V.	$U_C = \int I_C dt + Q_0(t_0)$
$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} U_E$
$U_A = \frac{1}{C} \int I_C dt + Q_0(t_0)$	mit IV.	$I_C = I_R$
$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$
$U_A = \frac{1}{C} \int I_C dt + Q_0(t_0)$	Ausklammern	
$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} I_C$
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_C dt + U_{A0}$	Integrationskonstante betrachten	$Q_0(t_0) = U_{A0}$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_C dt + U_{A0}$	mit VI. und II.	$I_R = U_R = U_E$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_C dt + U_{A0}$	Konstante vorziehen	
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_C dt + U_{A0}$	Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$ einfügen	
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$
$U_A = -\frac{1}{\tau} \int U_E dt + U_{A0}$		
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$	$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$

From: <https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link: [https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische\\_schaltungstechnik/rechnung\\_umkehrintegrator?rev=1623894448](https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_umkehrintegrator?rev=1623894448)

Last update: 2021/06/17 03:47

