

3. Linear sources and dipoles

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen

$SU_A = f(U, E)S$	mit III.	
$SU_A = \text{color}\{blue\}(-U, D) - U, C_S$	mit II. und I.	$\text{color}\{blue\}\{U, D\} = \{ 1 \text{ over } A, D \} \cdot U_A \text{ over set}\{A, D \rightarrow \infty\} \text{Vongrigharrow } 0S$
$SU_A = \text{color}\{blue\}(-U, D) - U, C_S$	mit II. und I.	$\text{color}\{blue\}\{U, D\} = \{ 1 \text{ over } A, D \} \cdot U_A \text{ over set}\{A, D \rightarrow \infty\} \text{Vongrigharrow } 0S$
$SU_A = \text{color}\{blue\}(-U, D) - U, C_S$	mit V.	$\text{color}\{blue\}\{U, C\} = \{ 1 \text{ over } C \} \cdot \text{color}\{blue\}\{I, C\} \setminus dt + Q_0(t, 0)S$
$SU_A = \{ 1 \text{ over } C \} \cdot \text{color}\{blue\}\{I, C\} \setminus dt + Q_0(t, 0)S$	mit IV.	$\text{color}\{blue\}\{I, C\} = I, R_S$
$SU_A = \text{color}\{blue\}(-1 \text{ over } C) \cdot \text{color}\{blue\}\{I, R\} \setminus dt + Q_0(t, 0) \text{color}\{blue\}\{I\} S$	Ausklammern	
$SU_A = -\{ 1 \text{ over } C \} \cdot \text{color}\{blue\}\{I, R\} \setminus dt - \text{color}\{blue\}\{Q_0(t, 0) \text{ over } C\} S$	Integrationskonstante betrachten	$\text{color}\{blue\}\{Q_0(t, 0) \text{ over } C\} = U, C(t, 0) = -U, \{A0\}S$
$SU_A = -\{ 1 \text{ over } C \} \cdot \text{color}\{blue\}\{I, R\} \setminus dt + U, \{A0\}S$	mit VI. und II.	$\text{color}\{blue\}\{I, R\} = \{ U, R \text{ over } R \} = \{ U, E \text{ over } R \} S$
$SU_A = -\{ 1 \text{ over } C \} \cdot \text{color}\{blue\}\{I, R\} \setminus dt + U, \{A0\}S$	Konstante vorziehen	
$SU_A = -\{ 1 \text{ over } R \} \cdot \text{color}\{blue\}\{U, E\} \setminus dt + U, \{A0\}S$		

From: <https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link: <https://mexle.te.hs-heilbronn.de/temp?rev=1587755965>

Last update: **2021/05/09 09:44**

